

Andrew Bechdolt  
EE 291  
Dr. Livani  
24 October 2019  
Project 1: MATLAB

## Part 1:

Initial Equations

$$Z = R_1 \parallel R_2 + Z_L \parallel Z_C \qquad R_1 \parallel R_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \qquad Z_L \parallel Z_C = \frac{Z_L * Z_C}{Z_L + Z_C}$$

Substitute Values

$$150 = \frac{1}{\frac{1}{150} + \frac{1}{300}} + \frac{0.5\omega * \frac{1}{0.6*10^{-6}\omega}}{0.5\omega + \frac{1}{0.6*10^{-6}\omega}} \qquad 0 = \frac{0.5\omega * \frac{1}{0.6*10^{-6}\omega}}{0.5\omega + \frac{1}{0.6*10^{-6}\omega}} - 50$$

Using MATLAB Simplify

$$0 = \frac{-(50*(3\omega^2 - 10^5\omega + 10^7))}{3\omega^2 + 10^7}$$

## Part 2: Solving with Bisection and Regula-Falsi

Final Solution:

$$\omega = 99.5342$$

Number of Iterations:

$$I = 19$$

Absolute relative approximate error:

$$\text{Error} = 0.0098$$

## Part 3: Solving with Newton's Method

Final Solution:

$$\omega = 100.3018$$

Number of Iterations:

$$I = 3$$

Absolute Relative Error:

$$\text{Error} = 0.0027$$